

Circuitos Elétricos Simples com Led

Prof. Gláucio Carlos Libardoni glaucio.libardoni@iffarroupilha.edu.br


Circuitos Elétricos Simples

- Características Elétricas de um Led.
- Funcionalidade de um Resistor.
- Determinação da Resistência Elétrica de um resistor cerâmico pelo código das cores.



Led

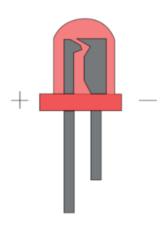- É um componente eletrônico com elevada eficiência energética na transformação de energia elétrica em energia luminosa.
- Possui polaridade fixa. O terminal negativo é o mais curto e se encontra no mesmo lado de um pequeno chanfro no encapsulamento.



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_emissor_de_luz

Led

 Os Led´s funcionam com determinada tensão e uma determinada corrente elétrica que eles podem suportar com segurança.

•


Cor do led	Faixa de tensão Corrente máx	
Vermelho	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Amarelo	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Laranja	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Verde	2,0 V - 2,5 V	20 mA
Azul	2,5 V - 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V - 3,0 V	20 mA

 Em eletrônica é comum o uso de um resistor limitador em série com o led.

Resistor Cerâmico

Tem a função de limitar a passagem da corrente elétrica num

circuito.

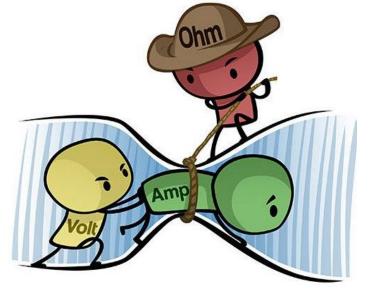

https://www.robocore.net/tutoriais/introducao-ao-resistor

Não possui polaridade.

Exemplos de como Calcular o Resistor para um Led

$$R = \frac{V_{Fonte} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

Para o Led Vermelho em 20 mA

$$R = \frac{V_F - V_L}{i_{LED}} = \frac{5 V - 2 V}{20 mA} = \frac{3 V}{0,02 A} = 150 \Omega$$

Para o Led Vermelho em 10 mA

$$R = \frac{V_F - V_L}{i_{LED}} = \frac{5 V - 2 V}{10 mA} = \frac{3 V}{0,01 A} = 300 \Omega$$

Resistor Cerâmico

Resistor de 4 faixas

Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	0	0	x 1 Ω	
Marrom	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
					+/- 2%
Laranja	3	3	3	x 1K Ω	
Amarelo	4	4	4	x 10K Ω	
Verde	5	5.	5	x 100K Ω	+/5%
Azul	6	6	6	x 1M Ω	+/25%
Violeta	7	7	7	x 10M Ω	+/1%
Cinza	8	8	8		+/05%
Branco	9	9	9		
Dourado				χ.1Ω	+/- 5%
Prateado				χ.01 Ω	+/- 10%



https://www.manualdaeletronica.com.br/resistor-o-que-e-e-para-que-serve/